




## Homework 03

Ren-Der Chen (陳仁德)  
Department of Computer Science and  
Information Engineering  
National Changhua University of Education  
E-mail: rdchen@cc.ncue.edu.tw  
Fall, 2019

 
### 4個數字之遞增排序電路

- n 下圖是hw01利用2輸入遞增與遞減排序模組，所組成之4個數字遞增排序電路。


 
## 4個數字之管線化(Pipelined)遞增排序電路

- 插入2個stages之pipeline registers及input/output registers，設計3-stage之pipelined排序電路。



3

### 作業描述 (1/4)

- 利用hw01之4個數字遞增排序電路，設計3-stage之pipelined排序電路(sort4\_pipe.v)。
- 利用D flip-flop概念設計8-bit之暫存器模組電路(R)，該模組為時脈正緣觸發(clk)，並具有非同步reset輸入(rst)。
- 電路中應加入適當之延遲(delay)估計，以模擬輸出信號產生時之延遲現象。輸出信號之變化不可跟clock之正緣觸發同時發生。
- sort4\_pipe電路之input/output信號如下
  - input clk, rst;
  - input [7:0] x0, x1, x2, x3; // X
  - output [7:0] y0, y1, y2, y3; // Y

4

## 作業描述 (2/4)

---

- n 另外再設計一個testbench檔案(sort4\_pipe\_tb.v)來驗證電路的正確性。
- n Testbench中需再設計時脈信號(clk)產生器，週期為**40ns**。
- n 請使用Modelsim進行Functional simulation，觀察**text message**及**waveform**之輸出。

5

## 作業描述 (3/4)

---

- n 於**每個時脈週期**，依序輸入下列測試樣本
  - |  $X = \{68, 94, 41, 50\}$
  - |  $X = \{34, 15, 82, 65\}$
  - |  $X = \{102, 24, 36, 77\}$
  - |  $X = \{23, 6, 120, 11\}$
  - |  $X = \{45, 54, 22, 5\}$
  - |  $X = \{7, 42, 90, 89\}$

6

## 作業描述 (4/4)

---

- n Text message部分，針對每個時脈週期之測試樣本，先列印出4個輸入值X，再印出4個輸出排序值Y。
- n Waveform部分，應清楚標示出每個時脈週期測試樣本之4個輸入值，及4個輸出值。
- n 挑戰：於testbench中加入判斷機制，自動檢查每一個時脈週期之排序結果是否均正確，並輸出文字訊息"Pass!"。

7

## 作業繳交

---

- n 繳交之作業檔案請以"您的學號\_03"(ex. **S0754000\_03**)命名，包含
  - l Verilog原始檔 (請全部壓縮成一個**S0754000\_03.zip**)
  - l 作業報告檔 (請參考範本 **S0754000\_03.ppt**)
- n 繳交方式：彰化師大雲端學院，課程作業區，以附檔作答
- n 繳交期限：**2019/11/27 (三) 12:00**
- n 有關課程及作業相關問題，可於FB社團 (**2019\_硬體描述語言**) 提出討論